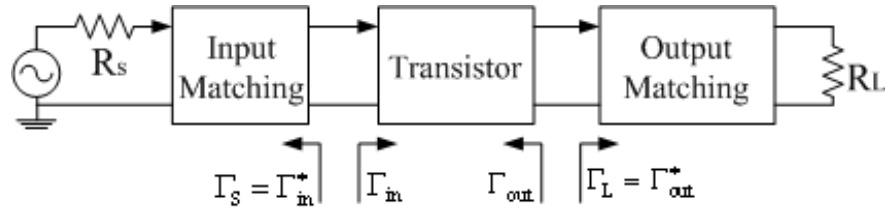


射頻或微波放大器分兩類，第一類是低雜訊放大器，另一類是最佳功率增益放大器，設計工作實際上就是要設計輸入與輸出兩匹配電路 (Matching Circuits) 如下圖所示，使達到特定的匹配，前者實際上就是要設計輸入匹配電路 (Matching Circuits) 在最佳雜訊點；而後者兩匹配電路是要將電晶體的輸入阻抗與前級阻抗 R_s 匹配，同時輸出阻抗與外加負載阻抗 R_L 匹配，達到最佳功率增益。



(A) 低雜訊放大設計

已知雜訊指數如下公式

$$F = F_{\min} + \frac{4r_n |\Gamma_s - \Gamma_{s,\text{opt}}|^2}{(1 - |\Gamma_s|^2) |1 + \Gamma_{s,\text{opt}}|^2}$$

定義雜訊指數 F 的參數 N_i

$$N_i \equiv \frac{|\Gamma_s - \Gamma_{s,\text{opt}}|^2}{(1 - |\Gamma_s|^2)}$$

$$\therefore F_i = F_{\min} + \frac{4r_n N_i}{|1 + \Gamma_{s,\text{opt}}|^2}$$

一般最佳雜訊指數 F_{\min} 、 $r_n = R_n/50$ 、及 $\Gamma_{s,\text{opt}}$ 由廠商提供。任一雜訊參數 N_i 對應一 F_i ，而且滿足圓方程式

$$\therefore \left| \Gamma_s - \frac{\Gamma_{s,\text{opt}}}{(1 + N_i)} \right|^2 = \frac{N_i^2 + N_i (1 - |\Gamma_{s,\text{opt}}|^2)}{(1 + N_i)^2}$$

$$\text{圓心} = \frac{\Gamma_{s,\text{opt}}}{(1 + N_i)}$$

並且

$$\text{半徑} = \frac{[N_i^2 + N_i (1 - |\Gamma_{s,\text{opt}}|^2)]^{1/2}}{(1 + N_i)}$$

低雜訊放大的設計程序是先決定 Γ_s 後再帶入

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_s}{1 - S_{11} \Gamma_s} = \Gamma_L^*$$

由 Γ_s 及 Γ_L 就可設計輸入及輸出匹配電路。

(B) 最佳功率增益設計

選擇電晶體最重要的兩件事情是穩定度 $K > 1$ 以及能夠提供最佳的增益 MAG。

Rollett Stability Factor K ，

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + \Delta^2}{2|S_{12}S_{21}|} \quad K > \text{Inherent Stability}$$

$$\text{MAG} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} \left(K - \sqrt{K^2 - 1} \right)$$

電晶體輸入端的反射係數為

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - \Gamma_L S_{22}}$$

電晶體輸出端的反射係數為

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_s}{1 - \Gamma_s S_{11}}$$

在互為共軛匹配的條件下可得最佳的反射係數與 S 參數關係

$\Gamma_{sopt} = \frac{B_1 - \sqrt{B_1^2 - 4 C_1 ^2}}{2C_1}$ $\Gamma_{Lopt} = \frac{B_2 - \sqrt{B_2^2 - 4 C_2 ^2}}{2C_2}$	$B_1 = 1 + S_{11} ^2 - S_{22} ^2 - \Delta ^2$ $B_2 = 1 + S_{22} ^2 - S_{11} ^2 - \Delta ^2$ $C_1 = S_{11} - S_{22}^* \Delta$ $C_2 = S_{22} - S_{11}^* \Delta$ $\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$
---	--

Available power gain G_A

$$\begin{aligned} G_A &= \frac{\text{Power Available from the Amplifier}}{\text{Power Available from the Source}} \\ &= G_T \big|_{\Gamma_L = \Gamma_{out}^*} \\ &= \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_s|^2)}{(1 - |\Gamma_{out}|^2) |1 - S_{11}\Gamma_s|^2} \end{aligned}$$

射頻放大器的增益有多種定義，其中與實際網路分析儀量測符合的是 Transducer Gain G_T

$$\begin{aligned} G_T &= \frac{\text{Power Delivered to the Load}}{\text{Available Power from the Source}} \\ &= \frac{(1 - |\Gamma_L|^2) |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_s|^2)}{|1 - \Gamma_L S_{22}|^2 |1 - S_{11}\Gamma_s|^2} \end{aligned}$$

今已知有一個微波的電晶體 **2N6680 GaAs FET 6GHz** 其[S]參數及雜訊指數如下表所列:

S-Parameter	Noise Parameters
$S_{11}=0.641/-171.3^\circ$	$F_{\min}=2.9\text{dB}$
$S_{12}=0.057/16.3^\circ$	$R_n=9.42\Omega$
$S_{21}=2.058/28.5^\circ$	$\Gamma_{S,\text{opt}}=0.542/141^\circ$
$S_{22}=0.572/-95.7^\circ$	

請同學

- (1) 用 MATLAB 等軟體(a)建立程式計算上面所提兩種電路所需 Γ_s 、 Γ_L 、NF、及 G_T 。(b)並繪出 NF=3、4、5dB 的等雜訊圓。
- (2) 利用微條線匹配技術設計兩匹配電路，
- (3) 利用微波軟體(ADS)驗證下表結果。

本習題結論:低雜訊放大獲得低雜訊，但付出代價是低增益及高輸入反射係數。

2N6680 GaAs FET 6GHz					
Γ_s (Mag/Ang)	Γ_L (Mag/Ang)	NF(dB)	G_T (dB)	Input SWR	Output SWR
0.542/141	0.575/104	2.90	9.33	3.82:1	1.00:1
0.762/177	0.718/104	4.44	11.38	1.00:1	1.00:1

1. 用傳輸線匹配可參考老師的書，為方便先提供下列公式供大家參考

$$Z(d) = Z_o \frac{Z_L + jZ_o \tan \beta d}{Z_o + jZ_L \tan \beta d}$$

(1) if $Z_L = \infty = \text{Open}$ and $d = \lambda/8$

$$Z(d) = Z_o \frac{Z_L}{jZ_L} = -jZ_o$$

2. $\lambda/8$ Open-ended TL as Capacitance

(2) if $Z_L = \infty = \text{Open}$ and $d = 3\lambda/8$

$$Z(d) = Z_o \frac{Z_L}{-jZ_L} = +jZ_o$$

$3\lambda/8$ Open-ended TL as Inductance

(3) if $d = \lambda/4$, $\tan \beta d = \infty$

$$Z(d) = Z_o \frac{jZ_o}{jZ_L} = \frac{Z_o^2}{Z_L}$$

$$Z(d) \times Z_L = Z_o^2$$


Quarter Wavelength TL
as impedance Transformer

(4) if $d = \lambda/4$, and $Z_L = 0$

$$Z(d) = Z_o \frac{0 + jZ_o \tan \beta d}{Z_o + j0 \tan \beta d}$$

$= \infty$ (Open Circuit)

3. 參考設計

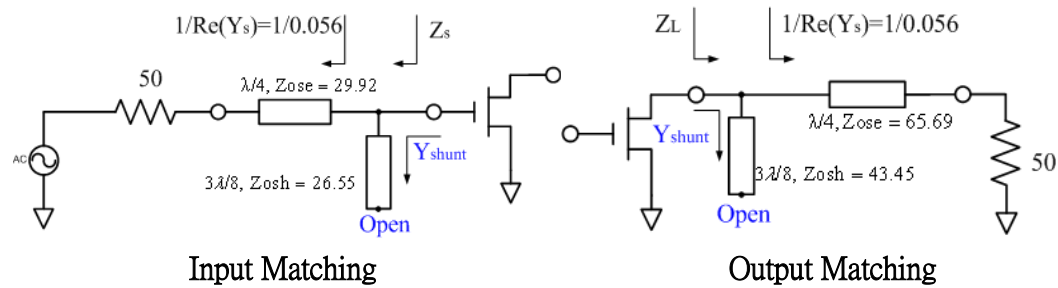

Γ_s (Mag/Ang)	Γ_L (Mag/Ang)	NF(dB)	G_T (dB)	Input SWR	Output SWR
0.614/160	0.627/106	3.14	10.55	2.28:1	1.00:1

```

clc;
clear;
Z0=50;
S11=0.641*exp(i*(-171.3)*pi/180);
S12=0.057*exp(i*(16.3)*pi/180);
S21=2.058*exp(i*(28.5)*pi/180);
S22=0.572*exp(i*(-95.7)*pi/180);
S=[S11 S12;S21 S22]
Fmin=2.9;Rn=9.42;
rn=Rn/Z0

Tsmin=0.541*exp(i*141*pi/180)
Tomin=S22+((S12*S21*Tsmin)/(1-(Tsmin*S11)))
TLmin=conj(Tomin)
MTL1=[abs(TLmin) angle(TLmin)*180/pi]

Ga1=(abs(S21)^2*(1-abs(Tsmin)^2))/((1-
abs(Tomin)^2)*abs(1-S11*Tsmin)^2)

Zs1=(1+Tsmin)*Z0/(1-Tsmin)
Zo1=(1+Tomin)*Z0/(1-Tomin)
ZL1=(1+TLmin)*Z0/(1-TLmin)
Delta=(S11*S22)-(S12*S21)
B1=1+abs(S11)^2-abs(S22)^2-abs(Delta)^2;
B2=1-abs(S11)^2+abs(S22)^2-abs(Delta)^2;
C1=S11-conj(S22)*Delta;

```

```

S =
    -0.6336 - 0.0970i    0.0547 + 0.0160i
    1.8086 + 0.9820i   -0.0568 - 0.5692i
rn =
    0.1884
Tsmin =
    -0.4204 + 0.3405i
Tomin =
    -0.1438 - 0.5566i
TLmin =
    -0.1438 + 0.5566i
MTL1 =
    0.5749  104.4851
Ga1 =
    8.5811
Zs1 =
    16.5761 +15.9575i
Zo1 =
    20.6887 -34.3992i
ZL1 =
    20.6887 +34.3992i
Delta =
    -0.1024 + 0.2835i
A =
    0.9928 + 0.0000i    0.8254 + 0.0000i
   -0.4781 - 0.0226i   -0.0942 - 0.3796i

```

$C2 = S22 - \text{conj}(S11) * \Delta$;

$A = [B1 \ B2; C1 \ C2]$

$T_{\text{max}} = (B1 - \sqrt{B1^2 - 4 * (\text{abs}(C1)^2)}) / (2 * C1)$

$TL_{\text{max}} = (B2 - \sqrt{B2^2 - 4 * (\text{abs}(C2)^2)}) / (2 * C2)$

$Tomax = \text{conj}(TL_{\text{max}})$

$MTS2 = [\text{abs}(T_{\text{max}}) \ \text{angle}(T_{\text{max}}) * 180 / \pi]$

$MTL2 = [\text{abs}(TL_{\text{max}}) \ \text{angle}(TL_{\text{max}}) * 180 / \pi]$

$Zs2 = (1 + T_{\text{max}}) * Z0 / (1 - T_{\text{max}})$

$ZL2 = (1 + TL_{\text{max}}) * Z0 / (1 - TL_{\text{max}})$

$F2 = F_{\text{min}} + (4 * r_n * \text{abs}(T_{\text{max}} - T_{\text{min}})^2) / ((1 - \text{abs}(T_{\text{max}})^2) * \text{abs}(1 + T_{\text{min}})^2)$

$Ga2 = (\text{abs}(S21)^2 * (1 - \text{abs}(T_{\text{max}})^2)) / ((1 - \text{abs}(Tomax)^2) * \text{abs}(1 - S11 * T_{\text{max}})^2)$

$T_{\text{max}} =$

$-0.7611 + 0.0359i$

$TL_{\text{max}} =$

$-0.1731 + 0.6972i$

$MTS2 =$

$0.7619 \ 177.2990$

$MTL2 =$

$0.7184 \ 103.9397$

$Zs2 =$

$6.7593 + 1.1572i$

$ZL2 =$

$12.9934 + 37.4412i$

$F2 =$

3.7303

$Ga2 =$

13.7451

